

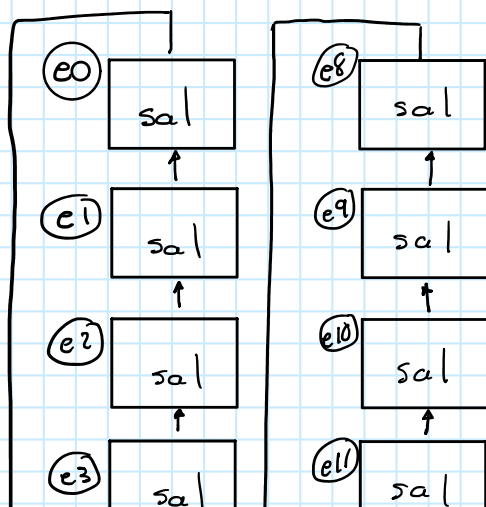
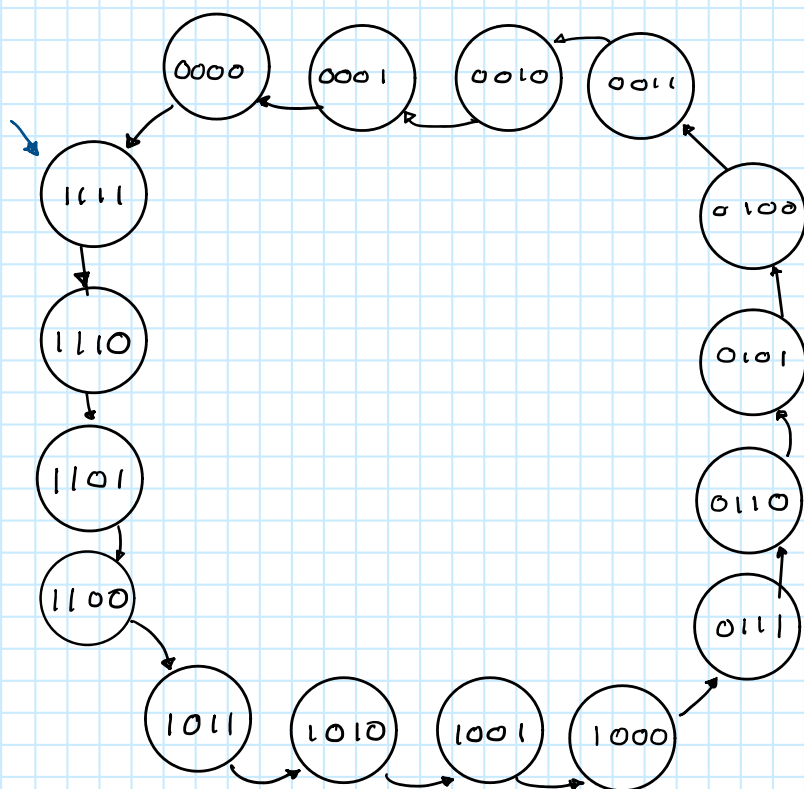


Flip/Flops

Tuesday, 24 March 2020

9:40 AM

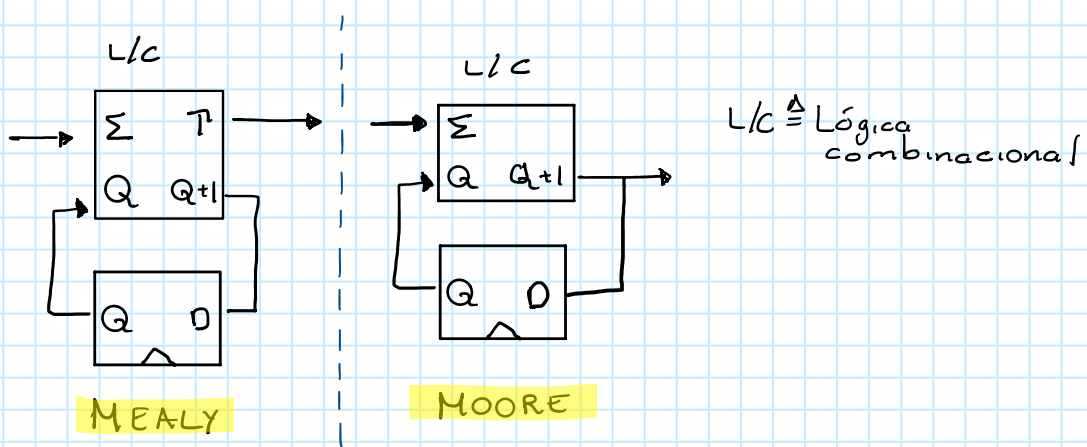

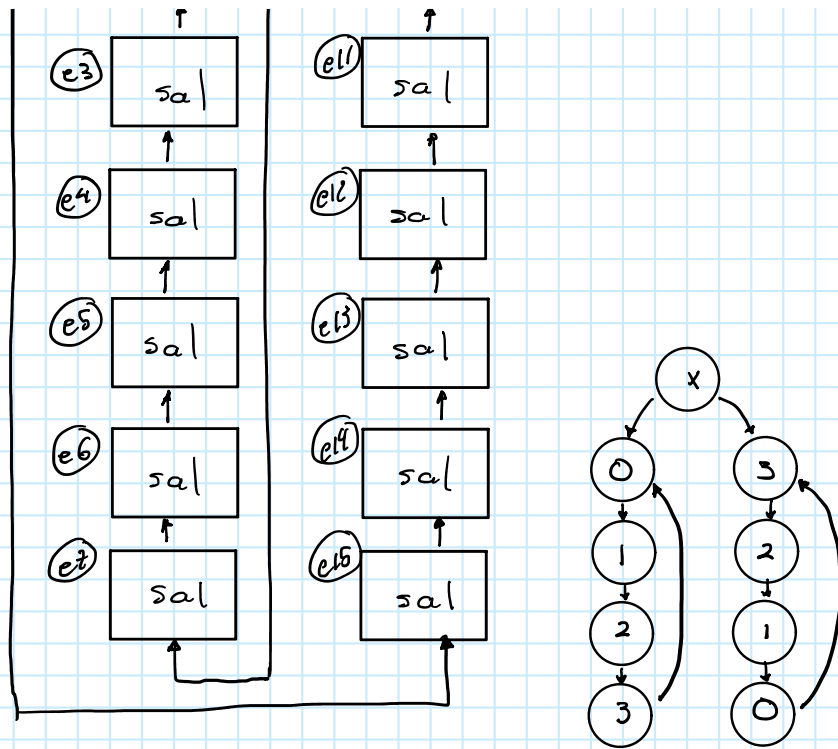

Mapas de Karnaugh

→ Flip Flop tipo T

Q	T	Q+
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

→ Tabla de transición y FFT

Q	E	Q+	OUT	T ₂ , T ₁ , T ₀
000	0	001	01	001
001	1	100	11	100
010	X	010	10	010
011	X	011	11	001
100	X	100	00	011
101	X	101	10	011
110	X	000	00	100
111	X	000	00	100

→ Mapas de Karnaugh para obtener función

Q ₂ Q ₁ \ Q ₀ E	00	01	11	10
00	0	1	0	0
01	0	0	0	0
11	1	1	X	X
10	0	0	0	0

Q ₂ Q ₁ \ Q ₀ E	00	01	11	10
00	0	0	1	1
01	0	0	1	1
11	1	1	X	X
10	0	0	1	1

1	1	1	x	x
1	0	0	0	0

$$\therefore T_2 = Q_2 Q_1 + \overline{Q_2 Q_1 Q_0 E}$$

1	1	x	x
1	0	0	1

$$\therefore T_1 = Q_2 Q_1 + Q_0$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0 E$	00	01	11	10
00	1	0	1	1
01	1	1	1	1
11	0	0	x	x
10	1	1	1	1

$$T_0 = \bar{Q}_1 \bar{E} + \bar{Q}_2 Q_1 + Q_2 \bar{Q}_1 + Q_0$$

Función de Salida

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	0	0
01	1	1
11	0	x
10	1	1

$$S_1 = \bar{Q}_2 Q_1 + \bar{Q}_1 Q_2$$

// Por propiedades podemos reducir en expresiones convenientes como

$$S_1 = Q_2 \oplus Q_1$$

$Q_2 Q_1 \backslash Q_0$	0	1
00	0	1
01	0	1
11	1	x
10	1	0


$$S_1 = \bar{Q}_2 Q_0 + \bar{Q}_0 Q_2$$

$$S_1 = Q_2 \oplus Q_0$$


Tarea 19

Tuesday, 21 April 2020 10:13 AM



Control
VGA

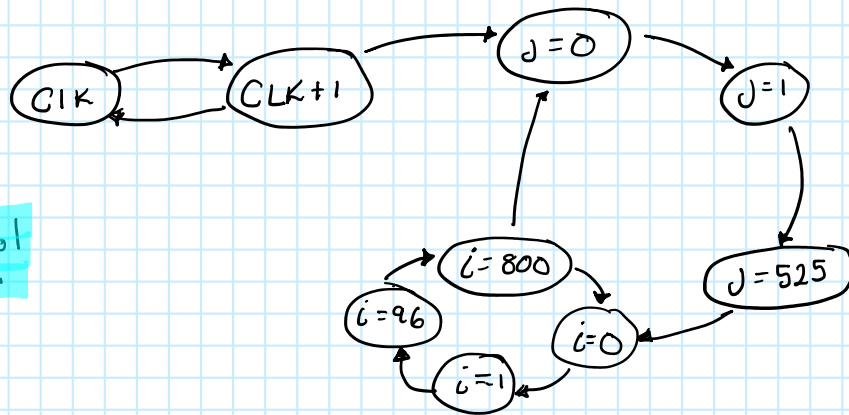


Carta ASM
Divisor Frecuencia

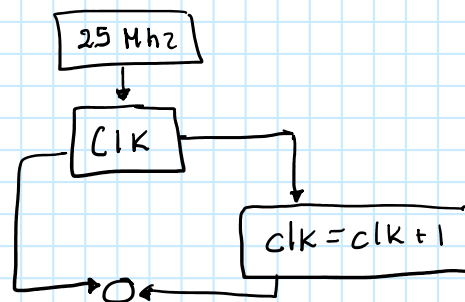

Generador
Imagen

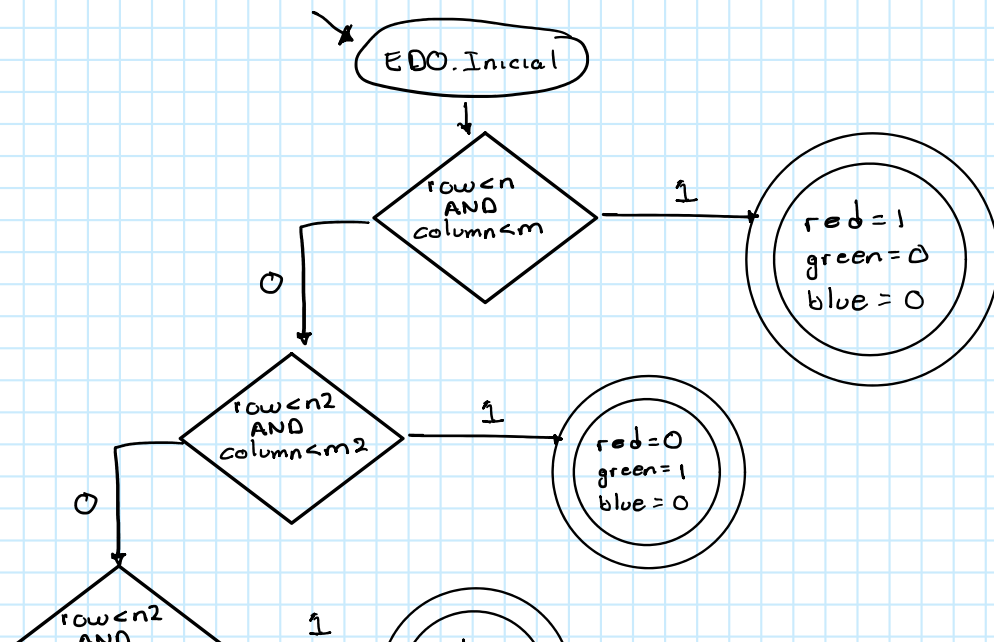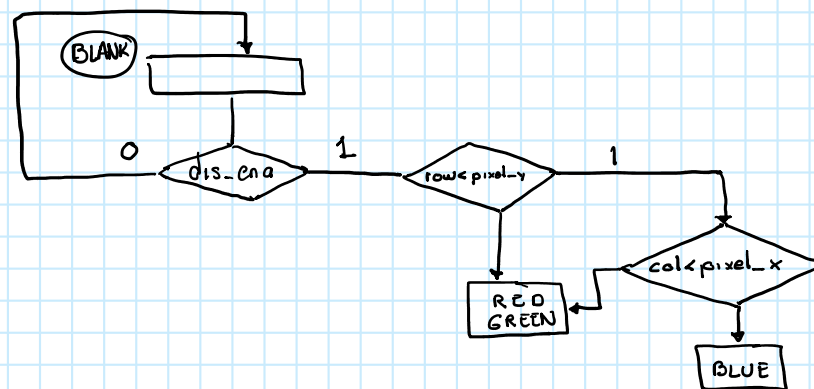

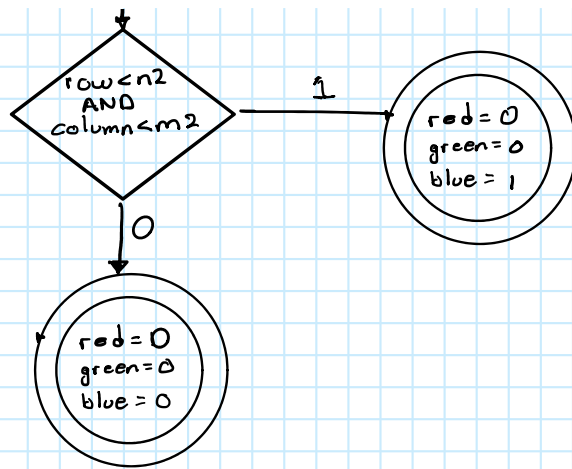

EXAMEN

Wednesday, 22 April 2020

6:40 PM


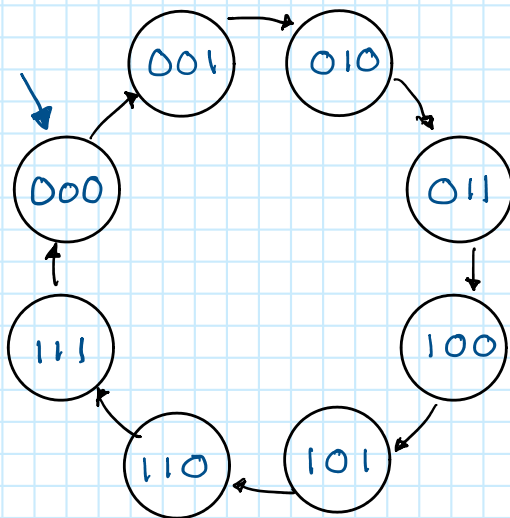


DIAGRAMA DE ESTADOS

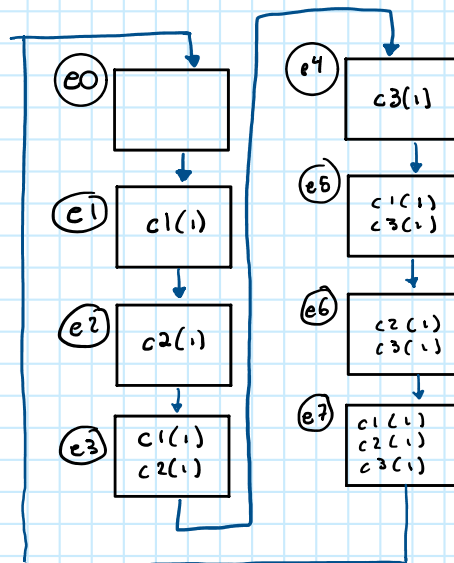

CARTA ASM

► Proyecto 7

→ Tareas	11	-	9
	12	-	10
	13	-	10
	14	-	10
	15	-	10
	16	-	10 +1 ← Ponto Extra
	17	-	10
	18	-	10
	19	-	10

→ Examen 2 - 10

→ Exposición - 10 ← En todos los foros participé

Total : 100 = 10 //

Total : 100 = ~~10~~

► Proyecto 8 - V6A

→ Tareas 20 - 100/100
(30%) 21 - 100/100
22 -
23 - 100/100

← Falta* } 30%*

→ Examen - 100/100
V6A
(40%)

} 40%

→ Exposición - Publiqué los
(30%) videos en
todos los
apartados
solicitados

} 30%

Total 100